

Document de Cours et TP autorisés seulement autorisés

PC portable et Smartphones sont interdits, toute utilisation serait considérée comme de la triche

Les réponses ne doivent pas déborder les emplacements prévus -

N° d'anonymat :

Exo1 : Bascule JK (2 points)

1) On donne 2 tables transition d'une bascule JK,

J	K	$Q_n \rightarrow Q_{n+1}$
0	x	$0 \rightarrow 0$
x	0	$1 \rightarrow 1$
1	x	$0 \rightarrow 1$
x	1	$1 \rightarrow 0$

Table de transition A

J	K	$Q_n \rightarrow Q_{n+1}$
0	x	$1 \rightarrow 0$
x	0	$1 \rightarrow 1$
1	x	$0 \rightarrow 1$
x	1	$0 \rightarrow 0$

Table de transition B

Quelle est la table de transition qui vous semble correcte ?

Table de Transition =

2) Expliquer l'intérêt d'utiliser la table de transition pour la synthèse des compteurs au lieu d'utiliser la table de vérité

Intérêt de la table de transition
 -
 -
 -

Exo2 : Synthèse d'un compteur synchrone en bascule D (6 points)

On souhaite concevoir un compteur synchrone ayant un cycle le comptage suivant : 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12.

Sachant qu'on utilisera des bascules D actifs sur front descendant

On notera par D_0, \dots, D_i, \dots ; les entrées des bascules; Q_0, \dots, Q_i, \dots ; les sorties effectives.

1) Donner le nombre minimal de bascules nécessaires à la réalisation de ce compteur

Nombre de bascules =

2) Compléter la table de vérité permettant de définir les états des entrées D_i ($i= 0, 1, 2, 3$) à l'instant t_n conduisant aux sorties aux instants t_{n+1} .

	Q3	Q2	Q1	Q0		D3	D2	D1	D0
1	0	0	0	1					
3	0	0	1	1					
5	0	1	0	1					
7	0	1	1	1					
9	1	0	0	1					
10	1	0	1	0					
2	0	0	1	0					
1	0	0	0	1					

3) Construire les tableaux de Karnaugh permettant d'obtenir les fonctions d'entrées D_1, D_2 et D_3 .

Calculer les expressions de D_0, D_1, D_2 et D_3 dépendant des entrées Q_0, Q_1, Q_2 et Q_3 .

		Q1Q0				
		01	00	01	11	10
Q3Q2	00					
	01					
	11					
	10					

		Q1Q0			
		00	01	11	10
Q3Q2	00				
	01				
	11				
	10				

		Q1Q0			
		00	01	11	10
Q3Q2	00				
	01				
	11				
	10				

D1 =

D2 =

D3 =

Exo2: Compteur à étudier (2 points)

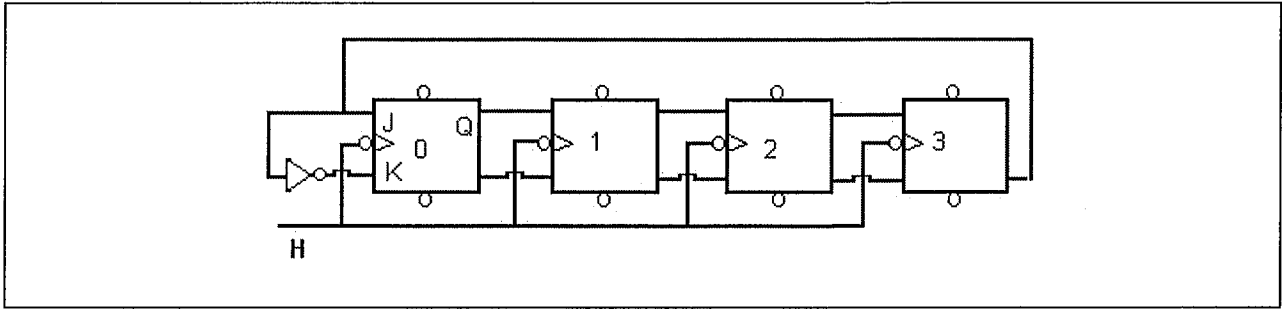


Figure 1

On a réalisé un compteur à l'aide de 4 bascules, schéma figure 1 ci-dessus Q_0 , Q_1 , Q_2 , et Q_3 . On utilise 4 bascules.

1) Donner le nom et la particularité de la bascule utilisée

Nom de la bascule =

2) Quel est le type de changement de changement d'état de la bascule (front montant ou front descendant).

Type de changement d'état :

3) Est-ce un compteur synchrone ou asynchrone (justifier votre réponse)

Type de compteur :

Explication :

-

-

-

4) On initialise à zéro toutes les bascules au départ, donner l'état des 4 bascules jusqu'au 3^{ème} top d'horloge

Top	0	1	2	3
D0	0			
D1	0			
D2	0			
D3	0			