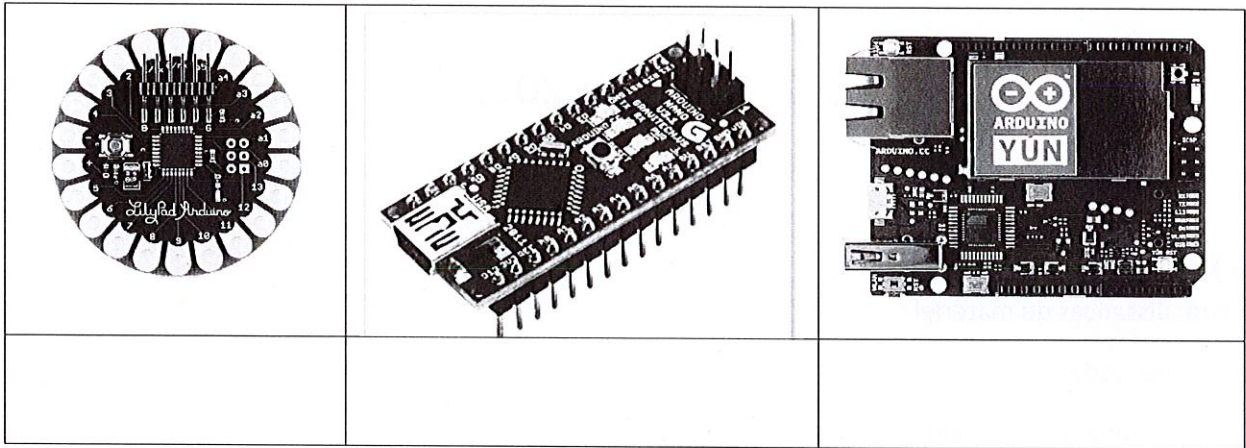




Numero :




3 Loi d'Ohm

Donnez la loi d'Ohm

4-Exercice

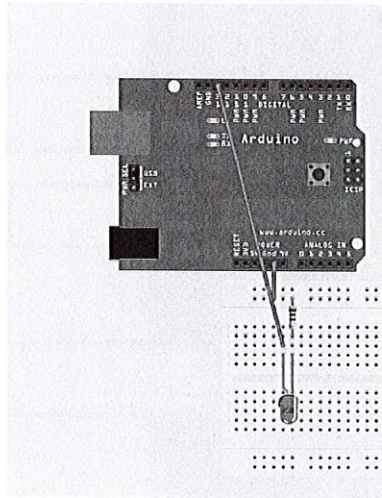Le cas le plus basique est l'allumage d'une led.



Allumer en PIN 13 une LED. Comme indiquez sur l'image une résistance est nécessaire. Pourquoi ?

Au moyen de fonctions de gestion du temps, veuillez éclairer la led (comme en schéma exercice 1) pendant 4 secondes, puis éteindre 2secondes et enfin allumez 8 secondes

code :